

## Adder Circuit :

চুই রকম : Half Adder  
Full Adder

$$\begin{array}{r} 3 \\ + 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

0 0 1 1

0 0 1 0


4 bit addition

4 bit Adder

0 1 0 1

n bit adder for  
n bit addition

## Half Adder: (1 bit Adder)

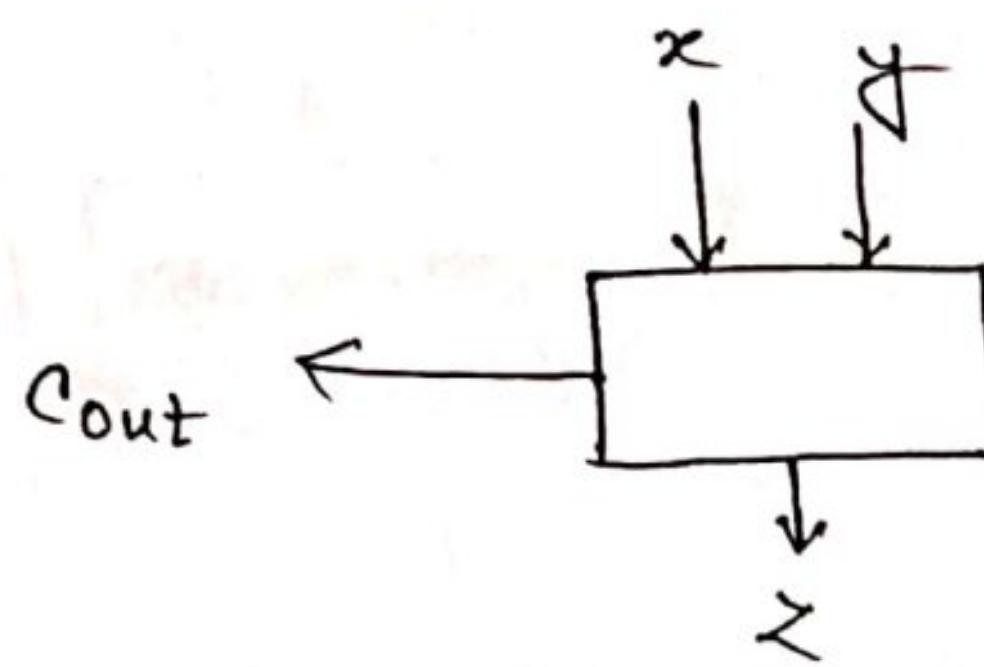


I/P  $\rightarrow$  x, y

O/P  $\rightarrow$  sum(z),  
carry (cout)

এখন,

$$z = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y \quad (\text{sum } 1 \text{ পাই})$$


## Gate Design :

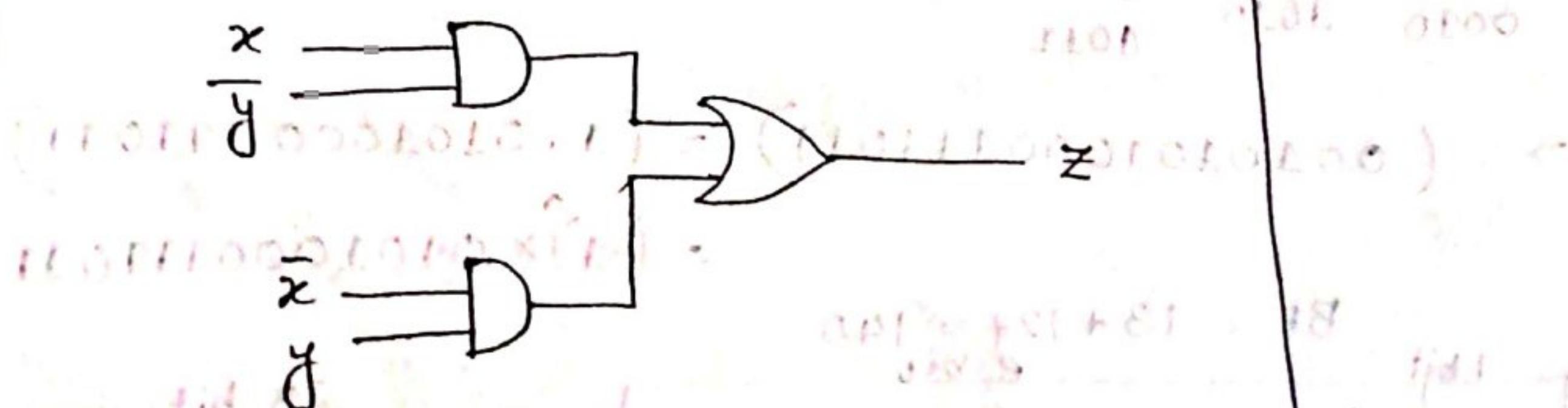

কয়েক্স আমুল  
Sum এ 1 পাই?

carry = 1 শুরুমাঝ যখন  $x=1, y=1$

$$C_{out} = x \cdot y$$

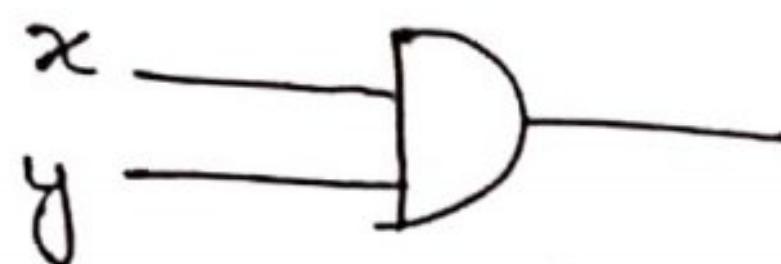


\* কখন Half Adder কাটি বলো?

It can add two 1 bit number independently, but it can't be used in a circuit with a series of numbers.


এগুজ Half adder দ্বারা full adder ও switch কোথা

Full Adder : (1 bit Full Adder)

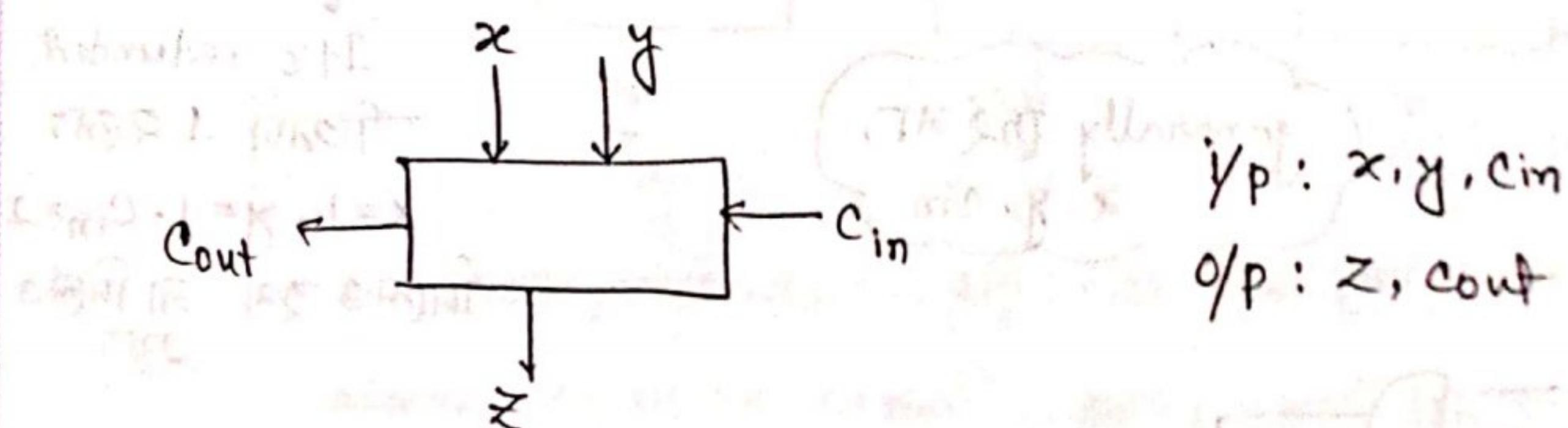

Sum 1 পাব যখন, যেগোনা একটা 1 হবে provided by the others zero, - তিনটা input এর মধ্যে, আবার তিনটা 1 হলেও আবার sum 0 1 পাব।
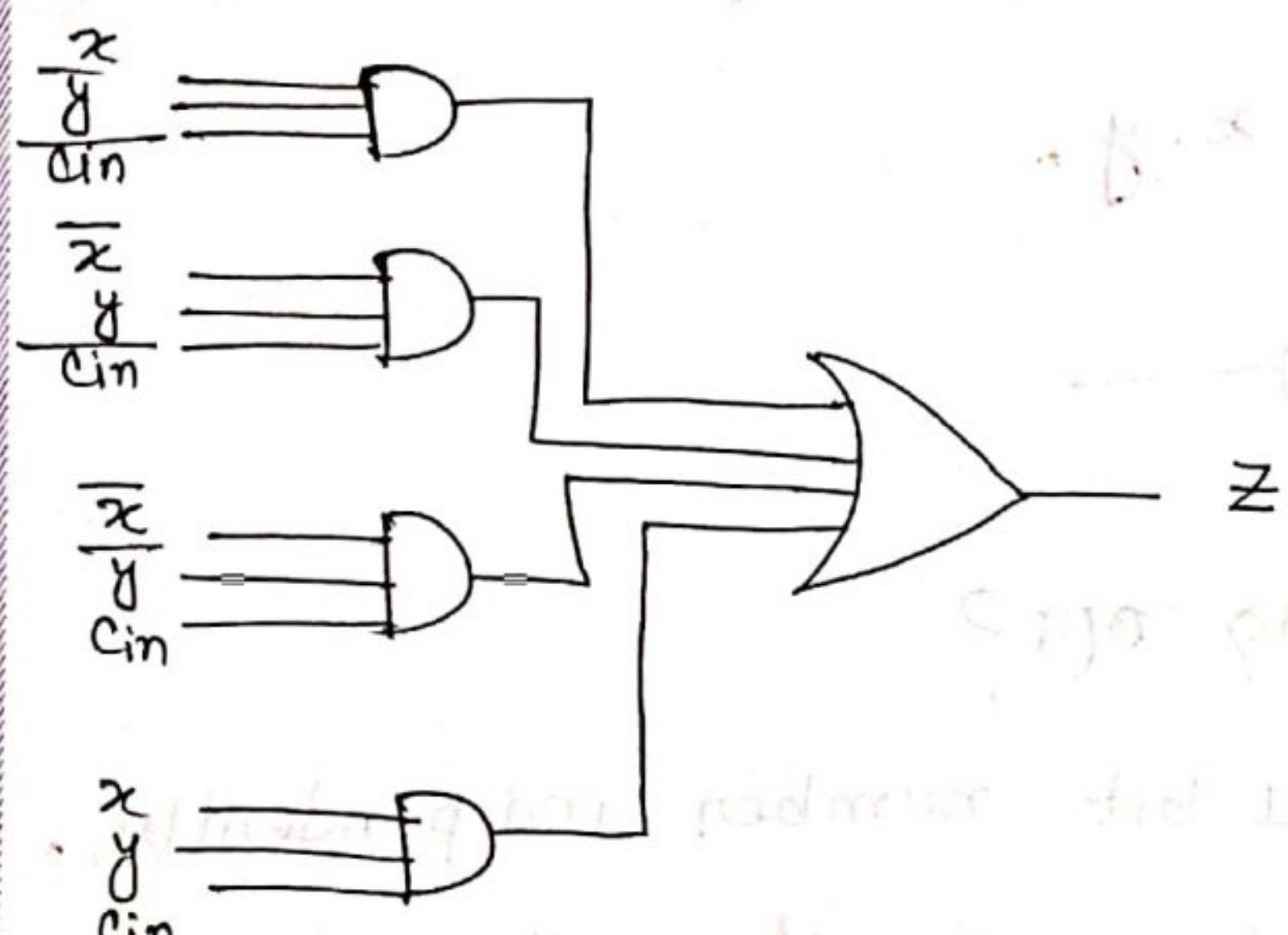
$$\therefore Z = x \cdot \bar{y} \cdot \bar{C}_{in} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{C}_{in} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot C_{in} + x \cdot y \cdot C_{in}$$



\*  $C_{out} = 1$  পাব তখনই- যেলোনি দুইটি ১ হলে। একজো  
-third টা দোয়া লাগেনা।

$$C_{out} = x \cdot y + y \cdot C_{in} + x \cdot C_{in} + x \cdot y \cdot C_{in}$$


generally হচ্ছে,  
 $x \cdot y \cdot C_{in}$

It's redundant

-তিনটা ১ রহে।

$x=1, y=1, C_{in}=1$

দিলেও হয় , না দিলেও হয়।

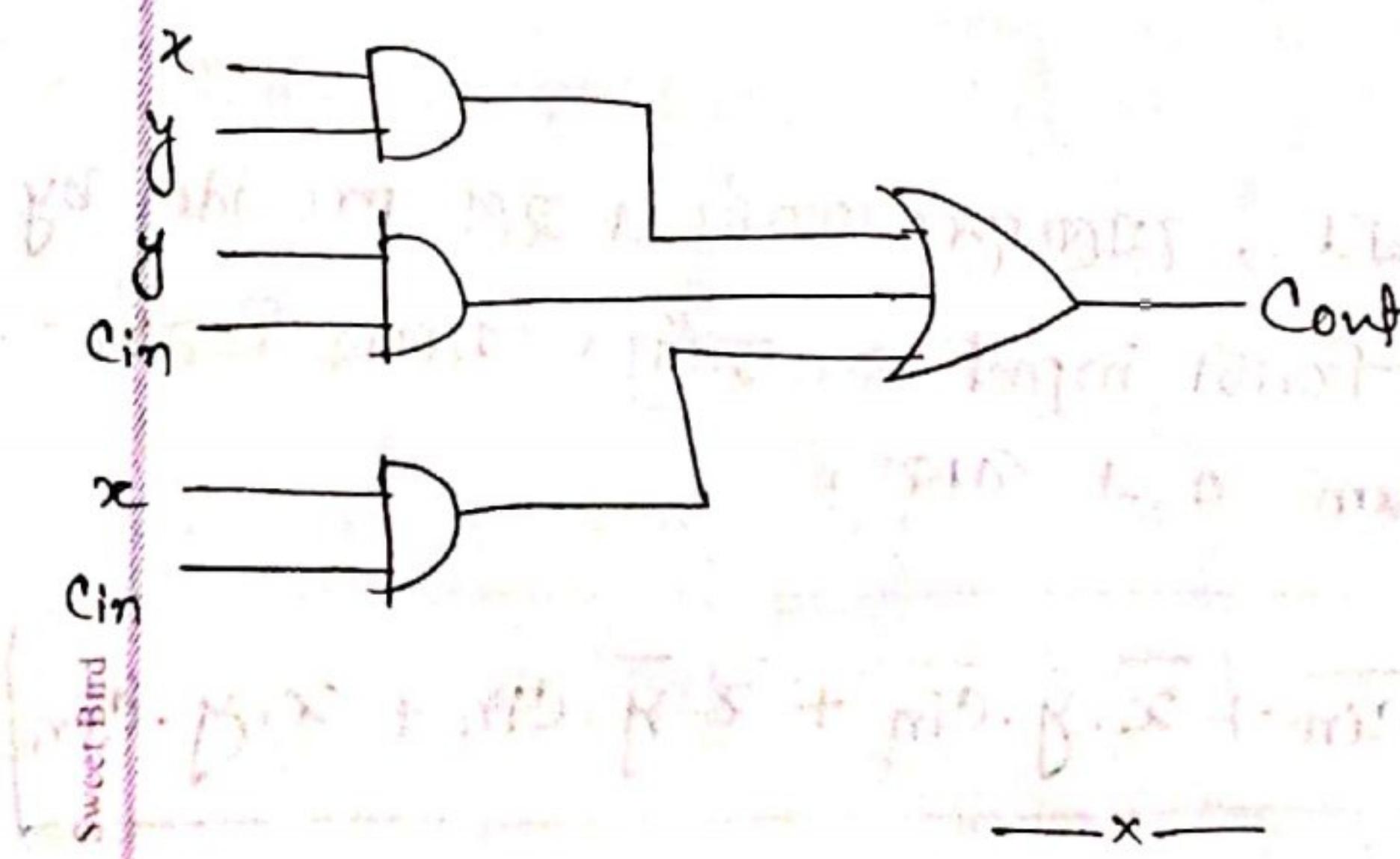

## 4 bit Full Adder :

$$\begin{array}{l} \text{Input} \\ \text{Addend} \\ \text{Sum} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3 \\ y = y_0 \ y_1 \ y_2 \ y_3 \end{array} \right. \quad \& \quad c_{in}$$


$$S_o \leftarrow z = z_0 \ z_1 \ z_2 \ z_3 \text{ & } c_o$$

$$z = 0010$$

$$y = 10011$$

Addition :

Serial /Slow/ripple carry Adder :

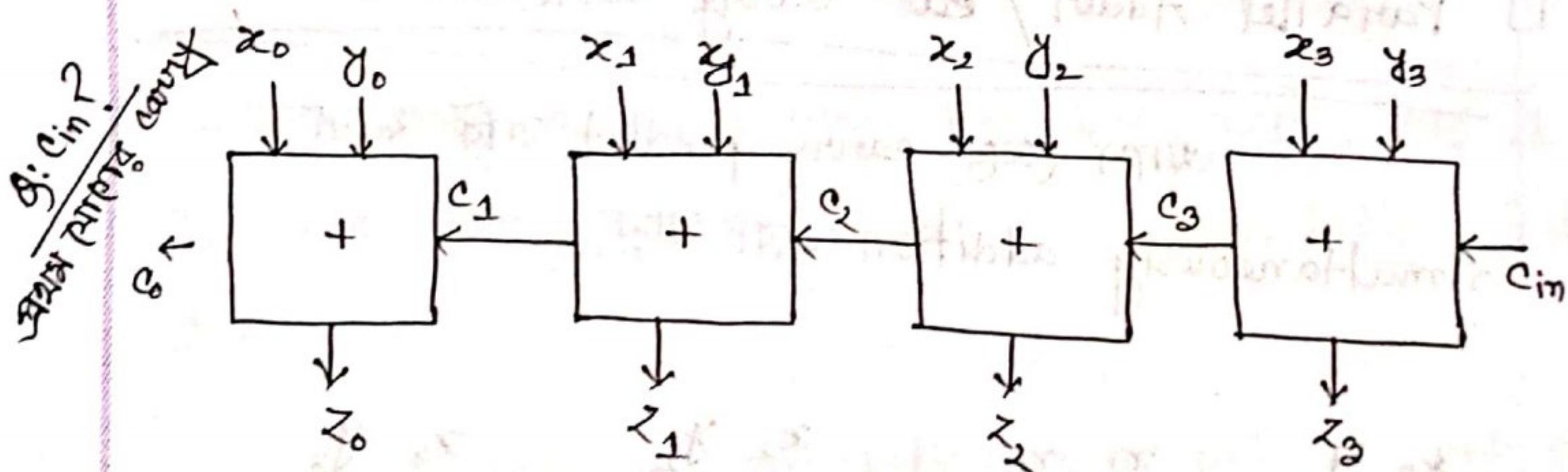

প্রথম ক্ষণে  $c_{in} = 0$  হিস্বি, তবে অন্যত্বে  $c_{out}$  আসবে।

একজনে adding addition serially কৈবল্য | serially কৈবল্য দেখে  
It's slow & এমনক্ষে carry টা- ripple হয়।

অসুবিধা : একটি addition আরেকটির পিছে dependent সু  
একটি না হচ্ছে- অন্যটি হচ্ছে না,

এমনক্ষে, LSB টা জন্ম হায়ে, এটা change কুরান  
figure change হয়ে,

1 bit হেব তিনি 4 cycle, n bit হেব তিনি n cycle হবে ; time consuming.

Ripple হলু অর্থে টেক্টে এবং ইতে কারো pass হয়।  
 এগুলো এই adder use করা হয় না। Computer fast  
 calculation করে।

এগুলো parallel adder এ switch করি।

62 bit 62 cycle

1 cycle 2 sec লাগে


$62 \times 2$  sec

for serial adder

### □ Parallel Adder / ~~or~~ carry look ahead adder:

এখন মেকে carry predict করি ফল

simultaneously addition করা যাবে।

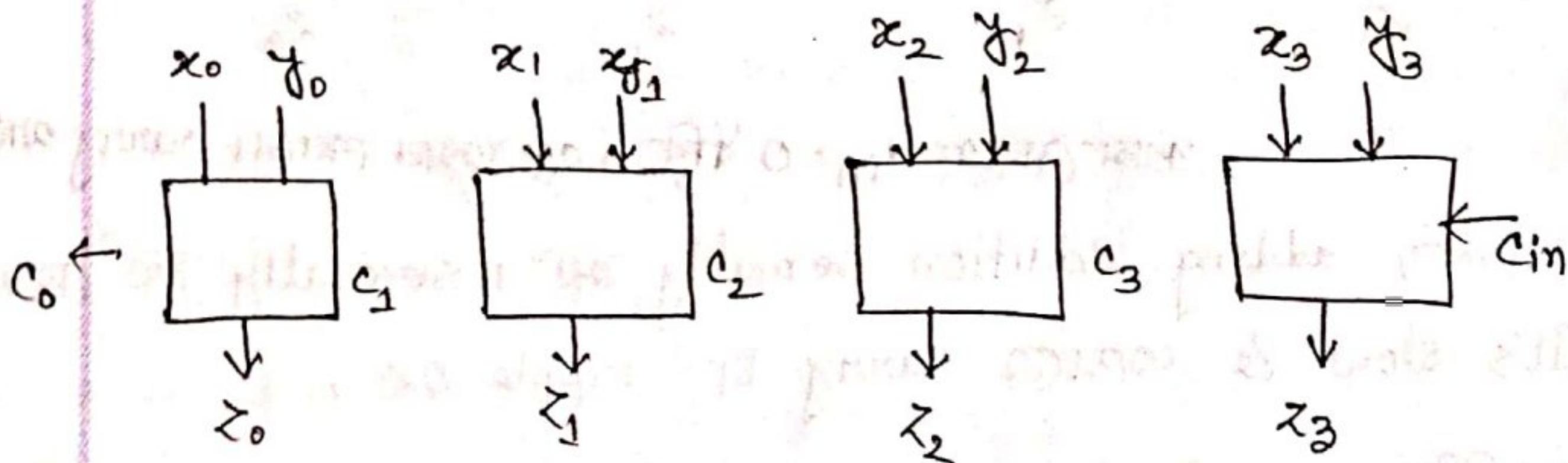

$$\text{generate, } g = x \cdot y$$

$$\text{propagate, } p = x + y$$

$$c_3 = x_3 \cdot y_3 + y_3 \cdot c_{in} + x_3 \cdot c_{in}$$

$$= x_3 y_3 + c_{in} (y_3 + x_3)$$

$$= g_3 + c_{in} p_3$$

input প্রসেছু  $C_3$  generate করা যাবে।

$$C_2 = q_2 + P_2 \quad C_3 = q_2 + P_2 (q_3 + C_{in} P_3)$$

$$C_1 = q_1 + P_1 \quad C_2 = q_1 + P_1 (q_2 + P_2 (q_3 + C_{in} P_3))$$

$C_3$ -কা  $C_2$  এবং তৈরি অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র dependent মান নাই না।  $C_{in}$  দিয়ে আবশ্যিক input দিয়েই করা যাব।

$$\therefore C_0 = q_0 + P_0 C_1$$

$$= q_0 + P_0 [q_1 + P_1 \{q_2 + P_2 (q_3 + C_{in} P_3)\}]$$

একটি একটি আন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র dependency নাই, তাহুৰ 1 cycle এই carry generate হয়ে যাবে, calculation fast

হবে।


\* অনেক bit একজাতীয় calculation করা prb না, prb হল  
wait কৰে একটি আন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র dependent কৰে calculate  
কৰুন। So, parallel Adder effective.

\* 1st cycle এ generate & propagate produce কৰবে,  
2nd cycle এ carry produce কৰবে,  
3rd cycle এ addition হবে,

So, parallel adder for 4 bit calculation এবং ৩টি cycle লাগবে, serial এবং এন্টি 4 bit ৭

৩টি cycle লাগবে, serial এবং এন্টি 4 bit ৭

৭টি cycle লাগবে, So time save হচ্ছে ।

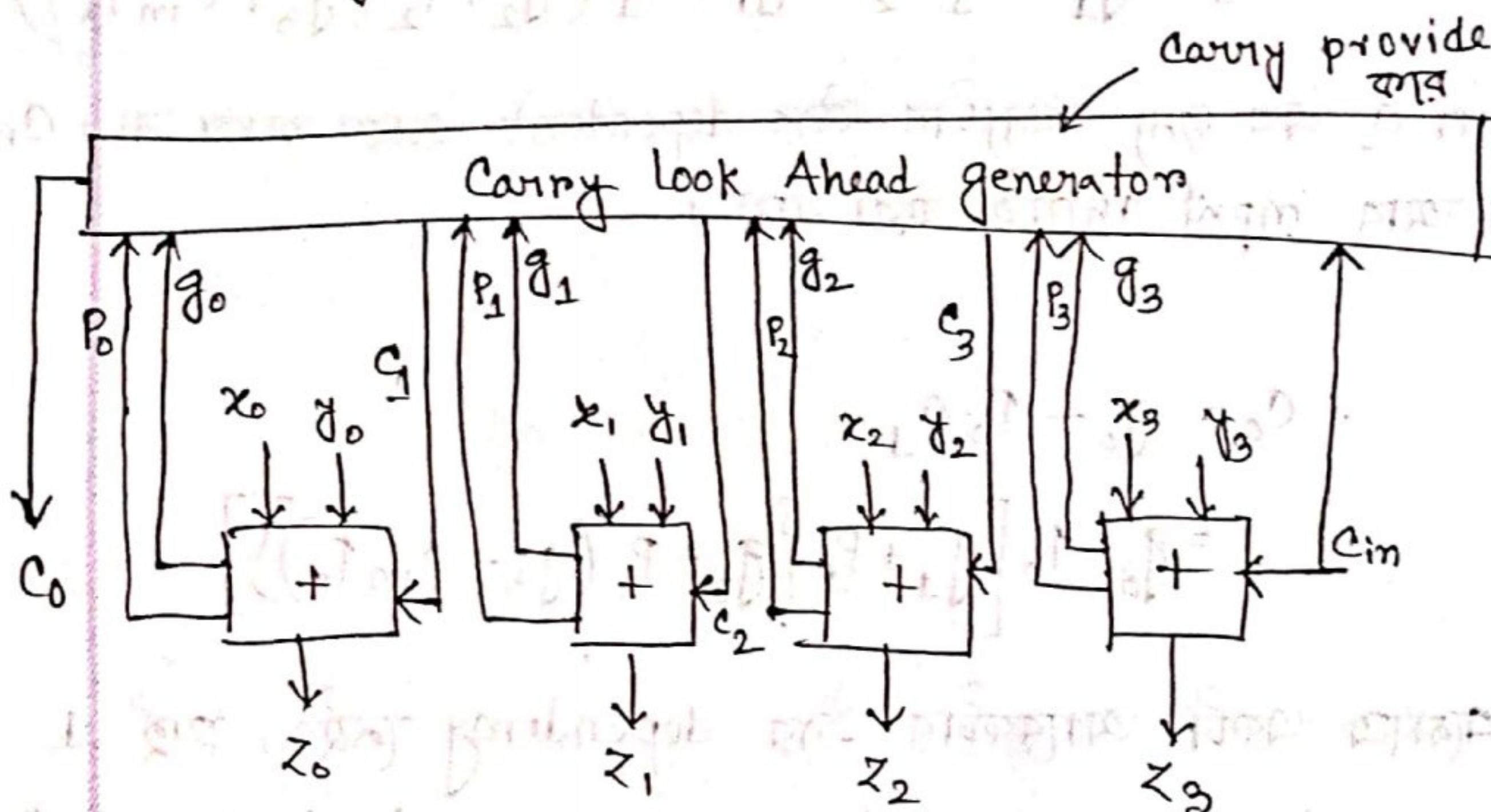

total ৩টি parallel Adder

1<sup>st</sup> cycle : generate & propagate produce

2<sup>nd</sup> cycle : carrying

3<sup>rd</sup> cycle : Addition

i/p :  $x = x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3$

$y = y_0 \ y_1 \ y_2 \ y_3$  &  $C_{in}$


o/p :  $z = z_0 \ z_1 \ z_2 \ z_3$  &  $C_0$

## Subtractor :

Adder দিয়েই subtract এর কাজ করা হয় - ,

Subtractor এর ক্ষেত্রেও carry  
mainly adder এর carry.  
carry লাগে।

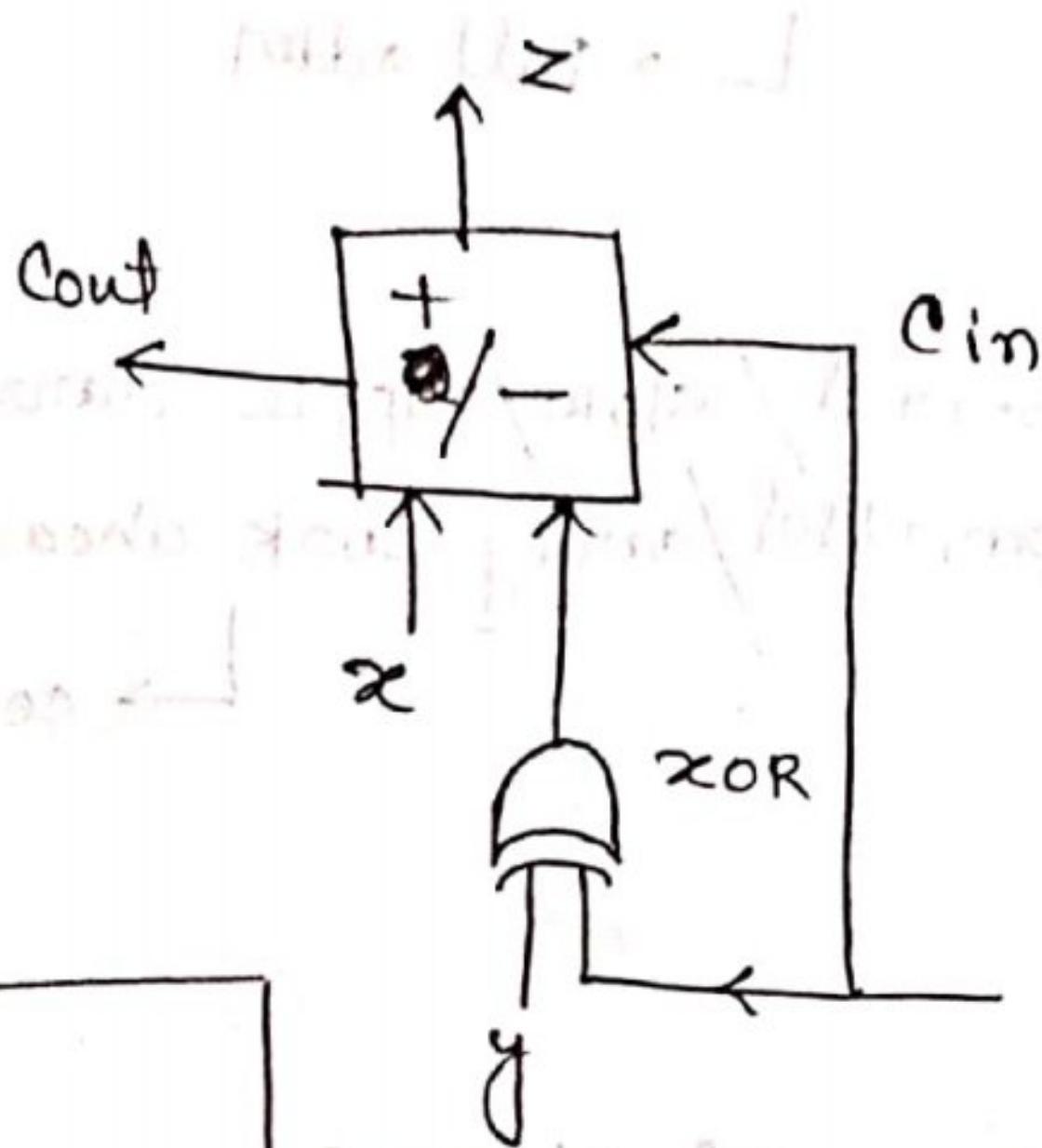4/16 bit এর ফল  
আমল এইচি-  
এক্সটে সুজ  
describe করে  
নিয়ে !



$$\begin{aligned} x - y &= x + (\text{2's complement of } y) \\ &= x + (\text{1's complement of } y + 1) \end{aligned}$$

Addition  
 $S = 0(\text{odd})/1(\text{even})$   
Subtraction

XOR	
0	0
0	1
1	0
1	1

Subtractor এর ফল  
আলগো কোনো circuit  
নেই। Adder দিয়েই কারি।

\*  $S = 1$  হলে subtraction  
হবে। কিভাবে?

\*  $S = 0$  হলে addition  
হবে,

কোনা num কে 0 এর আবে �XOR কুবলো  $\Rightarrow$  num এর পার  
আবু 1 এবং মানু এর XOR কুবলো inverse পার।

"Week 2 Done"


- Q: Half Adder মেঘে যেন Full adder র switch করি।  
 Q: X number কে Half adder ব্যবহার করে পারে? না পারলে—  
 কী ক্ষমতা?

↳ Full adder

serial / slow / ripple carry  
 parallel / carry look ahead

↳ concurrently process ব্যবহার  
 পারে।

### 2 bit serial adder :

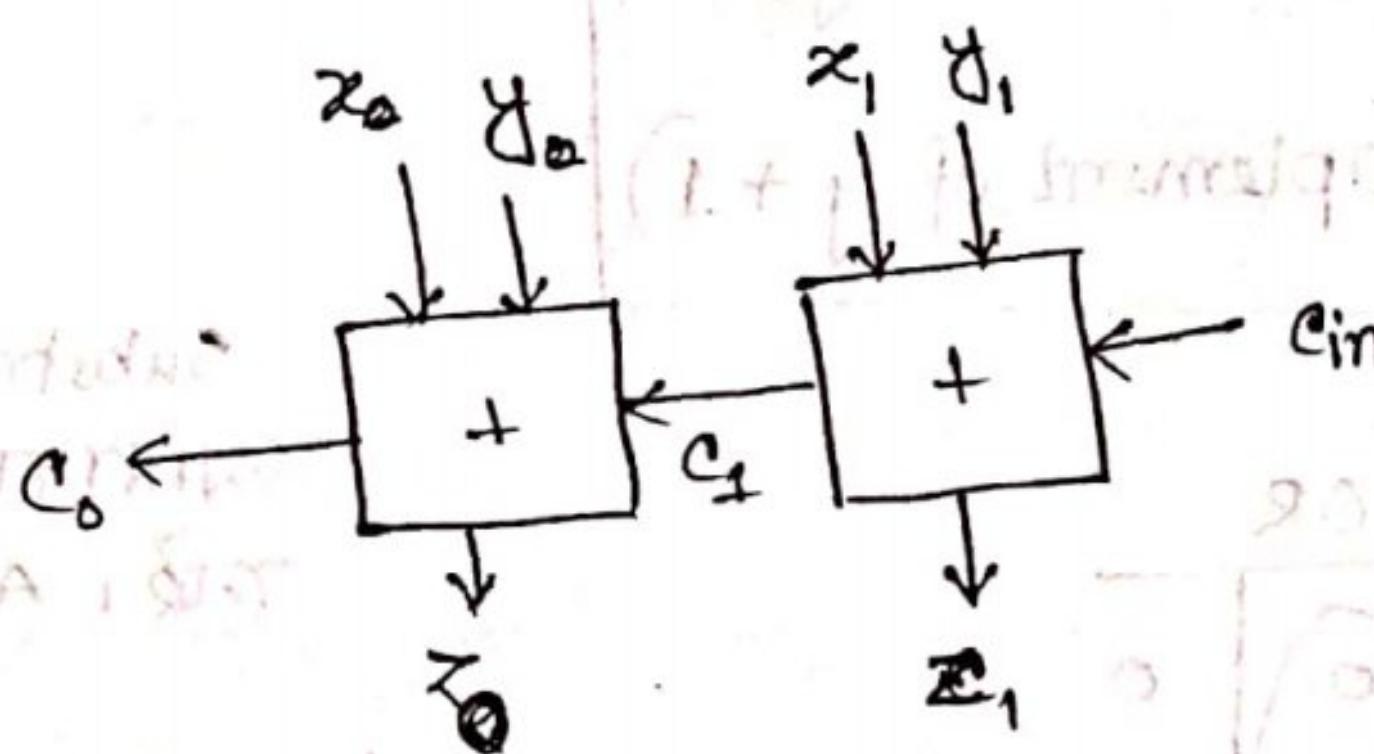

i/p :  $x_1, y_1, c_{in}, x_0, y_0$

o/p :  $z_0, z_1$


0	0	0
1	0	1
0	1	1

$$i/p : x = x_0 \quad x_1$$

$$y = y_0 \quad y_1 \quad \& \quad c_{in}$$

$$o/p : z = z_0 \quad z_1 \quad \& \quad c_0$$

### 3 bit Parallel adder :

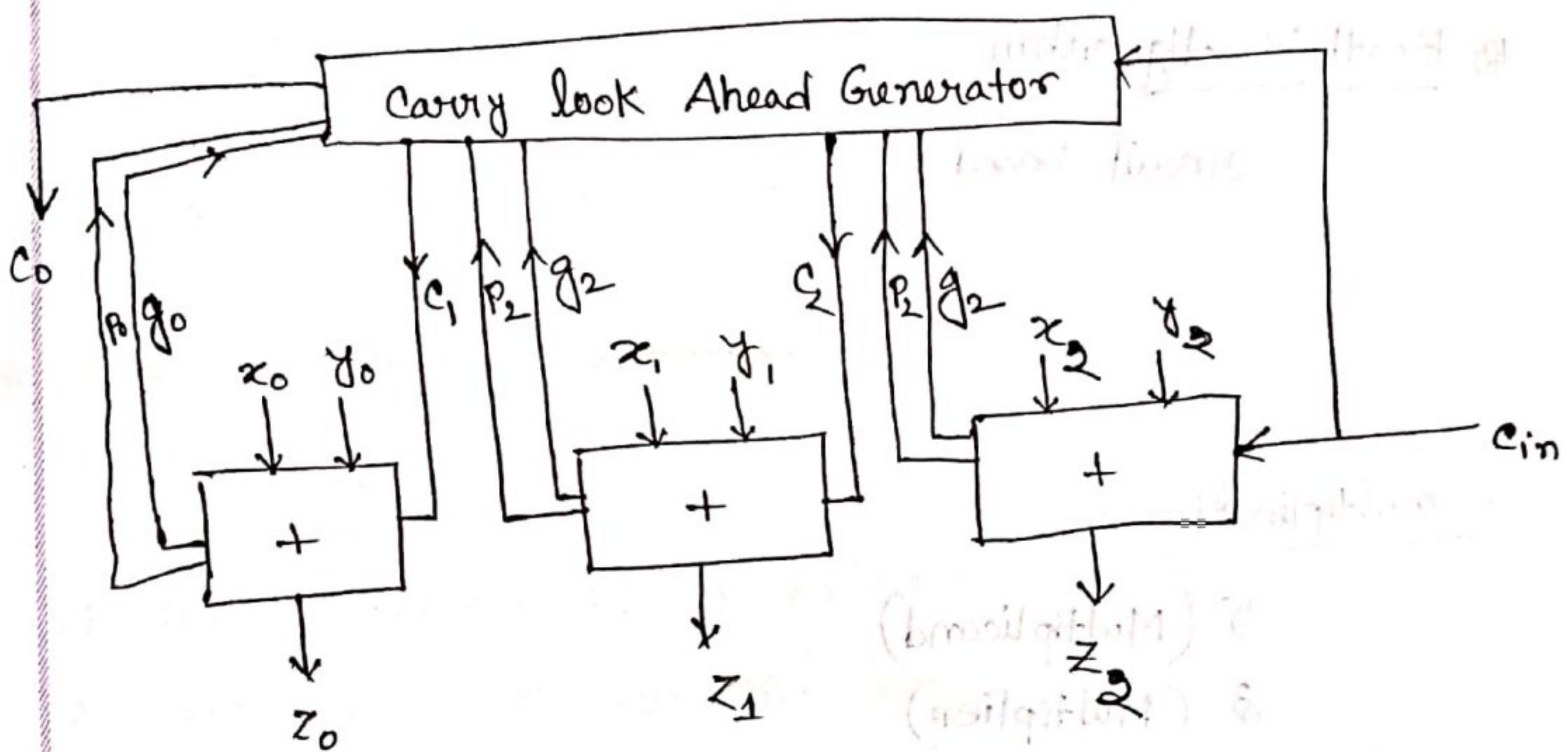

i/p :  $x = x_0 \quad x_1 \quad x_2$  &  $c_{in}$   
 $y = y_0 \quad y_1 \quad y_2$

O/p :  $z = z_0 \quad z_1 \quad z_2 \quad \& \quad c_0$

MSB operation  
start ৰে

## Multiplication :

### Booth's Algorithm

circuit based

multiplication :

5 (Multiplicand)

3 (Multiplier)

15

$255 \times 255$  ↪ 255 কে 255 বাটু যোগ করা which is  
is step consuming.

এই নিয়মকে বলে repeated addition.  
প্রতি time consuming

To solve this, Basic Multiplication :

$$\begin{array}{r}
 5 & 0101 \\
 3 & 0011 \\
 \hline
 15 & \overline{0101} \\
 & 0101x \\
 & 0000xx \\
 & \overline{0001111} \quad (15)
 \end{array}$$

partial product

একটি 4 step  
একই হয়ে যায়,  
আনক বড় নম্বের  
এর জন্যে এটি  
calculation easy.  
এখানে mainly addition  
হচ্ছে "

$2^8 \rightarrow 8$  steps

$2^4 \rightarrow 4$  steps

$2^n \rightarrow n$  steps

Addition + Shifting + Addition + ...

\* steps of Basic Multiplication,

Steps

1. Num of steps = bit of multiplier

2. Check the bit of multiplier from LSB.

3. Multiplier = 1  $\rightarrow$  Multiplicand Itself

Multiplier = 0  $\rightarrow$  0

4. Add all partial products.

partial product

(योग दर्शाय  
प्रार्थ्यमेह)

अभिया गणित  
result पर्द्दी


Registers required :

We don't store partial product in register.

Q:  $2^3 \times 2^5$  গুণের ফল অক্ষিলাতা কত হবে?

$$\rightarrow 2^3 \times 2^5 \Rightarrow 5+3=8$$

→ store কষ্ট

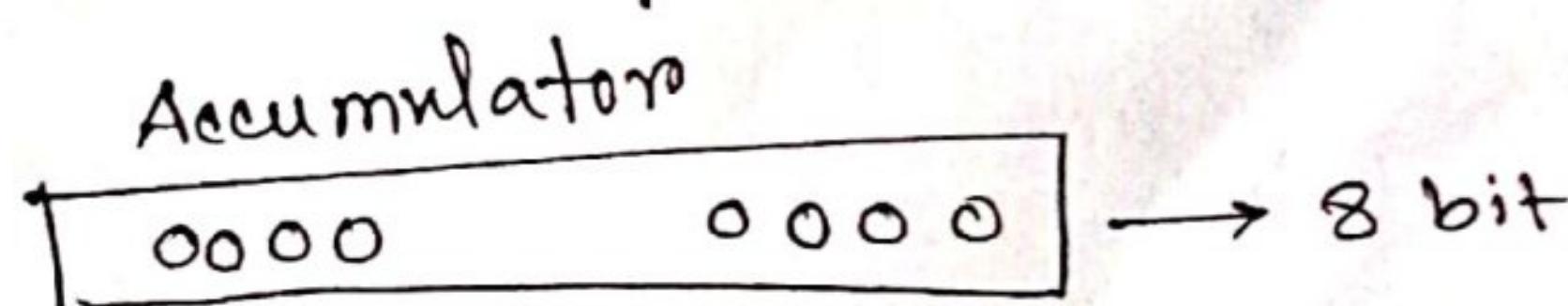

প্রতিটি step এ store করে add করুন, এই storing procedure এর পর এখন এলে accumulator.

Accumulator

$$\begin{array}{r}
 \boxed{0000 \ 0000} \\
 + 0101 \\
 \hline
 0101 \\
 \begin{array}{r}
 0010 \ 1000 \\
 + 0101 \\
 \hline
 0111 \ 1000 \\
 \begin{array}{l} \text{(shift)} \\ \hline 0011 \ 1100 \end{array} \\
 \hline
 0001 \ 1110 \\
 \hline
 0000 \ 1111
 \end{array}
 \end{array}$$

একটি  
 right shift

zero  
 শূন্য  
 add  
 কুরুব না  
 just  
 shift  
 কুরুব

(15)

Q:

Reg 1bit  $\rightarrow$  4 bit  $\rightarrow$  Addition

Reg 1bit  $\rightarrow$  4 bit  $\rightarrow$  Multiplication

" 1bit  $\rightarrow$  8 bit  $\rightarrow$  Accumulator

Circuit

9bit +  
9bit  
= 8 bit


Last step 7  
A & Q result  
Result 000

जबकि 8 bit ना हो?  
9 bit क्यों लिए?

Multiplicand  $\rightarrow M$

Multiplier  $\rightarrow Q$

Accumulator  $\rightarrow A$

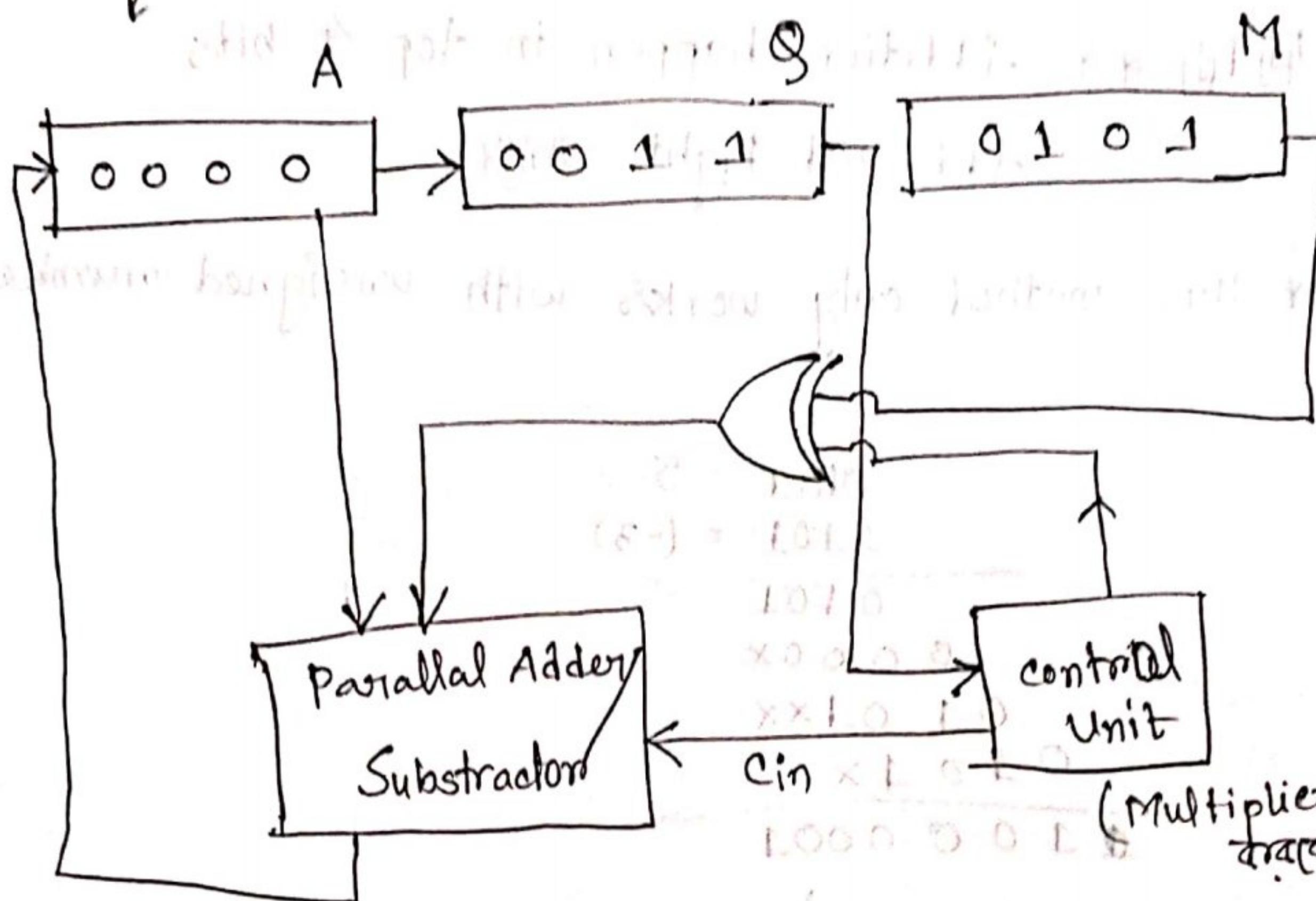

A

Q

M

0000

0011

0101

0101

1001

0111

1100

0011

1110

0001

1111

0000

1111

$$5 = 0101$$

$$3 = 0011$$

### Accumulator Calculation

\*\* Addition happen in top 4 bits

Add and Right Shift

\* This method only works with unsigned number.

$$\begin{array}{r} 0101 = 5 \\ 1101 = (-3) \\ \hline 0101 \end{array}$$

Dotan  
first  
0 0 . 0 X  
0 1 0 1 X  
0 1 0 1 X  
0 1 0 0 0 0 0 1

$\rightarrow (-6)$  আরে স্বীকৃত

negative number এবং partial product ও negative output

বিন্দু আবির্তন partial product ও zero এনিমাম,

এই পদ্ধতি mainly one use করা হয় প্রায় প্রযোগ

partial product এবং MSB করা যাবে। এবং তখন

shifting এর time ( $\leq 1$  add অয়)

Q: Why fail?

Subject.....

Date:..... Time:.....

Q: Why fail?

→ When you multiply neg number, your partial product will be negative.

negative numbers has infinite leading 1.



After Eid-Ul-Fitr Vacation.

5 → Multiplicand ( $M$ )

3 → Multiplier ( $Q$ )

$$\begin{array}{r}
 0101 = 5 \\
 0011 = 3 \\
 \hline
 0101 \\
 0101 \times \\
 0000 \times x \\
 0000 x \\
 \hline
 0001111 = \text{Accumulator}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 M \quad Q \\
 255 \times 8 \\
 \hline
 8 \text{ bit} \quad 4 \text{ bit} \\
 = \text{Accumulator } 12 \text{ bit}
 \end{array}$$

#### ■ Steps of Booth's Algorithm:

- Number of steps = Number of bits in multiplier
- At each step, examine two consecutive bits of multiplier from LSB.

If transition

$0 \rightarrow 1$  (Subtract M)  
 $1 \rightarrow 0$  (Add M)

गुणि step & Right Shift हो।

Subject.....

Date:..... Time:.....

## Booth's Algorithm

$$(5 \times 7)$$

$$+5 : 0101$$

$$7 : 0111$$

$$-5 : \cancel{1101}$$

$$-7 : 1001$$

~~1011~~

	A(0) Accumulator	Q(7) Multiplier	Q-1	M(5) Multiplicand
	0000	0111	0	0101
0 to 1 Sub M RS	1011	1011	1	
1 to 1 RS	1110	1101	1	
1 to 1 RS	1111	0110	1	
1 to 0 Add M RS	+ 0101	0110	.	
	0100	0011		
↓ zero fill up positive Number				

$T_0$	$(5 \times -7)$	$A(0)$	$G(-7)$	$G_{-1}$	$M(5)$
		0 0 0 0	1 0 0 1	C	0 1 0 1
$0 \rightarrow 1$		+ 1 0 1 1	1 0 0 1		
Sub M		1 0 1 1			
RS		1 1 0 1	1 1 0 0	1	
$1 \rightarrow 0$		+ 1 0 1 0	1 0 0		
Add M		0 1 1 1	1 1 1 0	0	
RS		0 0 1 1			
$0 \rightarrow 0$		0 0 0 1	1 1 1 1	0	
RS					
$0 \rightarrow 1$		+ 1 0 1 1	1 1 1 1	1	
Sub M		1 1 0 0	0 1 1 1		
RS		1 1 1 0			

(Math 2<sup>nd</sup> year 3<sup>rd</sup> sem)

Main Ans:

11 0 1 1 1 0 1 = Accumulator

Sweet Bird





Q)  $58 - 4 = ?$

$$+ 5 = 0101$$

$$+ 7 = 0111$$

$$- 5 = 1011$$

$$- 7 = 1001$$

steps	A(0)	B(7)	S <sub>1</sub>	M(5)
	0000	1001	0	0101
0 to 1	1011			
Sub M	1011	1001		
RS	1101	1100	1	
1 to 0	0101			
Add M	0010	1100	1	
RS	0001	0110	0	
0 to 0	0000	1011	0	
RS				
0 to 1	1011			
Sub M	1011	1011		
RS	1101	1101	1	

Answer  
Accumulator : 1101 1101 = -35 → (Ans)

$$00100011 = 35$$

Ans 2's complement of Ans (Ans)

# Ques:  $14 \times 7 = ?$  by Booth's algo.

↓  
5 bit      ↓  
4 bit

Steps = num. of bits in Multiplier

Ans: Multiplier  $\Rightarrow$  8-bit  $\therefore$  5 bit  $\Rightarrow$  represent 2 bits.

So, step 5 b1.

Example:  $(-5 \times 7) = ?$

Booth's Devision

→ Restoring  
→ Non-Storing

$$\begin{array}{r} & \xrightarrow{\text{Dividend}} \\ \leftarrow 6 ) & 25 \quad ( 4 \rightarrow \text{Quotient} \\ & \underline{-24} \\ & \xrightarrow{\text{Remainder}} 1 \end{array}$$

We don't use repeated subtraction, as slow.

(Left shift)

Exam Important  
MUST  $\Rightarrow$  Booth's Algo

STORING

When step successful or unsuccessful.

$$\begin{array}{r} 4 \longdiv{32} & 0 \\ 4 \\ \hline -1 \\ +4 \\ \hline 3 \end{array}$$

LS  
Sub- → +ve , S > Q = 1  
= → -ve , US , Q = 0

Time loss হয়ে , এ স্টোর কৰা আবশ্যিক কেবল case 42  
unsuccessfull হয়।

#### Steps of Booth's Division Restoring :

i) Step = bit num of Dividend

Number of steps = Num. of bits in Dividend

ii) At each step , Left Shift the Dividend and then  
Subtract the Divisor.

$$\begin{array}{r} 4 \longdiv{64} & 1 \\ 64 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \longdiv{64} & 1 \\ 64 \\ \hline 0 \end{array}$$

If, R = (+ve) , Successful : Quotient = 1  
R = (-ve) , Unsuccessful : Quotient = 0

Restoration  
required,  
by adding  
back the  
divisor

Subject.....

Date.....

Time.....

## Microprocessor add back

$$\text{ex: } 7 \div 3 = ?$$

$$+ 7 = 0111$$

$$- 7 = 1001$$

$$+ 3 = 0011$$

$$- 3 = 1101$$

ক্ষেত করবে?

→ overwrite

কালু পাই

add back করা

restore করা

প্রতি একক

time কর্তৃত

লাগে,

	Accumulator A (0)	Dividend Q(7)	Divisor M(3)
	0000	0111	0011
LS	0000	111-	
Sub (Divisor) M	1101	1110	
	1101		
$\therefore \text{MSB} = 1, -\text{ve}$ unsuccessful			
Restoration	0000	1110	
LS	0001	110-	
Sub M	1101	1110	
	1110		
$\therefore \text{MSB} = 1, -\text{ve}$ unsuccessful			
Restore	0001	1100	
LS	0011	100-	
Sub M	1101	0000	
	0000		
$\therefore \text{MSB} = 0, +\text{ve}$ successful			
LS	0001	1001	
Sub M	1101	001-	
	1110	001-	
$\therefore \text{MSB} = 1, -\text{ve}$ unsuccessful			
Restore	0001	0010	
	0001	0010	
→ corresponding R			
→ complement of Q			

### To Re-storing division:

By the time procedure is over, the dividend will be empty, at every step, we start filling the quotient over here at last, the reg itself will be quotient.

By the time procedure is over, sum is completely out, if anything remains there it will be remainder.

$$\begin{array}{r} 5 \mid 6 \mid 1 \\ \underline{-5} \\ 1 \end{array}$$

Q:  $6 \div 2 = ?$

Aro: Accumulator = 0000 → Remainder  
Dividend : 0011 → Quotient

P.T.O ↗

④  $6 \div 2 = 2$

$$+6 = 0110$$

$$-6 = 1010$$

+2 : 0010

- 2 : 1110

## Non Restoring Division:

1. Num of bit steps = num. of bits in dividend
2. Left shift & subtract M (division).
3. SubM: +ve, Success, Q = 1  
 -ve, Unsuccessful, Q = 0, Next step, Add M
4. for last step,  
 -ve, Unsuccessful, Q = 0, Restore.

ex:  $7 \div 3 = ?$

7 : 0111      3 : 0011

-7 : 1001      -3 : 1100

Accumulator A(0)	Dividend : 7 Q (0.111)	Division(3) (M)
0000	0111	0011
0000	111-	
1101		
1101	1110	
1011	1011 111-	
0011	0011 1100	
1110		
0011	.	
0000	1001	

LS Sub M  
 MSB = -ve, Unsuccessful  
 Next Add M

LS Add M  
 MSB = -ve, Unsuccessful  
 Next Add M

LS Add M  
 MSB = -ve, Unsuccessful  
 Next Add M

LS Add M  
 MSB = -ve, Successful

## Non Restoring Division

1. Num of bit steps = num. of bits in dividend
2. Left shift & subtract M (divisor).
3. SubM: +ve, Success, Q=1  
-ve, Unsuccessful, Q=0, Next step, Add M
4. for last step,  
-ve, Unsuccessful, Q=0, Restore

ex:  $7 \div 3 = ?$

7 : 0111      3 : 0011

- 7 : 1001      - 3 : 1100

Accumulator A(0)	Dividend : 7 Q (0111)	Divisor (3) (M)	
0000	0111	0011	
0000	111-		
1101			
1101	1110		
1011	1011111-		LS Sub M MSB - -ve, Unsuccessful Next Add M
0011	00111100		LS Add M
1110			MSB = -ve, Unsuccessful Next Add M
0011	.		LS Add M
0000	1001		MSB = -ve, Successful

	A	Q	Result
LS	0001	000	
Sub M	1101	001	
Sum	1110	1101	
MSB = 1, unsuccessful Restore	0001	0010	
	<u>1</u>	<u>2</u>	
	Remainder	Quotient	

एह्यां आ unsigned. Signed वर्तमान एवं division एवं  
जोधे sign number एवं algorithm different.  
// अता ना प्रति ग्रहण "

यद्यपि इस process is only for unsigned number.

### iii) Non-Restoring:

$$6 \div 2 = ?$$

$$+6 = 0110$$

$$-6 = 1010$$

$$+2 = 0010$$

$$-2 = 1110$$